
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NA				
	UNIVERSITAS ANDALA				
	FAKULTAS TEKNOLOGI INF				
The second second	JURUSAN TEKNIK KOMF				
TA. 2020/2021 Semester Ganjil			No.Dokumen		
			Edisi		
	DOKUMEN NASKAH SOAL AKHIR SEMESTER 2020/2021		Revisi		
Schlester Ganjii			Berlaku Efektif	enit)	
		<u>.</u>	Halaman		
Matakuliah	: Pengenalan Teknik Komputer				
Hari/Tgl.	: Senin / 14 Desember 2020	Waktu	: 08.00 s/d 09.15 (75 Menit)		
Smt/Kelas	: I/A&B	Lokal Ujian	: online		
Dosen	: Rahmi Eka Putri, MT	Sifat Ujian	: Buka Buku		

Ujian ini dilaksankan secara online, mahasiswa diperbolehkan untuk melihat materi kuliah, namun tidak diperbolehkan untuk share / memperlihatkan / memberikan jawaban ke mahasiswa lain, karena ujian dilakukan secara online maka ibu serahkan kepada ALLAH SWT melalui malaikat-Nya untuk mencatat jika ada kecurangan yang terjadi. Jawaban UAS ditulis di kertas kemudian difoto dan dikirimkan ke rahmi.unand08@gmail.com dengan format UAS_PTK_Nobp_Nama.pdf

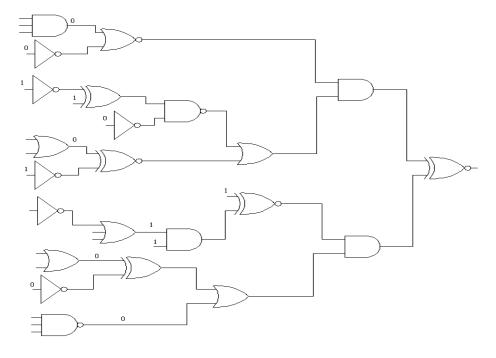- 1. Jelaskan jenis-jenis topologi jaringan, lengkapi penjelasan saudara dengan keunggulan dan kelemahan serta gambar untuk masing-masing topologi!
- 2. Jelaskan penerapan teknik komputer dalam berbagai bidang (sesuaikan dengan tugas kelompok saudara), lengkapi penjelasan saudara dengan ilustrasi gambar (penjelasan minimal ½ halaman double folio)!
- 3. Tentukan output dari rangkaian gerbang logika berikut :



4. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan (dengan metode 1's complement) bilangan biner berikut ini:

a). 1101 b). 1001 c). 11001 d). 1101 $\frac{1010}{100} + \frac{1100}{1000} + \frac{1010}{1000} = \frac{1001}{1000}$

5. Apa yang dimaksud dengan *universal gate* dan buatlah contoh gerbang logika EXOR yang dibentuk dari salah satu *universal gate* (selain contoh yang ada di slide materi kuliah)!

Dibuat			Diperiksa		Disetujui	
Oleh	Rahmi Eka Putri MT	Oleh	M. Hafiz Hersyah, MT	Oleh	Rahmi Eka Putri, MT	
Jabatan	Dosen Pengasuh MK	Jabatan	Ketua GKM	Jabatan	Sekretaris Jurusan	